
Qiskit 新テキストブック勉強会 量子情報の基礎 - 量子回路 - 1. 回路

梅沢 和正 2023/7/13

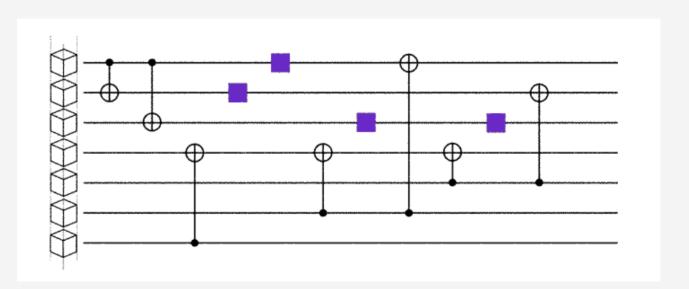

本日勉強すること

✓ 量子回路になれよう



Agenda

前回までのおさらい はじめに 1.1ブール回路 1.2その他の回路 1.3量子回路

まとめ

前回までのおさらい




前回までのおさらい

資料と動画

タイトル	資料	動画
単一システムの古典情報	<u>録画リンク</u>	<u>資料リンク</u>
単一システムの量子情報	録画リンク	<u>資料リンク</u>
単一システムのQiskitコード例	<u>録画リンク</u>	<u>資料リンク</u>
複数システムの古典の組み合わせ	<u>録画リンク</u>	<u>資料リンク</u>
複数システムの量子情報+コード例	<u>録画リンク</u>	<u>資料リンク</u>

単一システムの量子情報

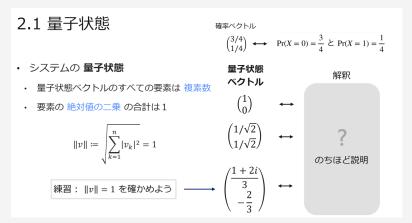

2.2 量子状態の測定

量子状態のシステムを測定 → 観測者は古典的な状態を確認 (not 量子的な状態)

つまり、測定は量子情報と古典情報のインターフェース

$$|+\rangle=rac{1}{\sqrt{2}}|0
angle+rac{1}{\sqrt{2}}|1
angle$$
 測定 $|0
angle$

2.3 ユニタリー演算

• 複素正方行列 *U* は、次を満たすとき **ユニタリー**

$$UU^{\dagger} = \mathbb{I}$$
$$U^{\dagger}U = \mathbb{I}$$

U[†] は U の共役転置 I は単位行列

- ユニタリー行列は、ベクトルの長さを変えない: ||Uv|| = ||v||
- ・ なので量子状態ベクトル $|\psi\rangle$ (長さ1) に U をかけた $U|\psi\rangle$ も量子状態ベクトル

確率ベクトル → 確率ベクトル *M* 確率行列 量子状態ベクトル → 量子状態ベクトル U ユニタリ行列

複数システムの量子情報+コード例

本日のまとめ

- 複数システムの量子状態について、積状態と、そうではないエンタングルした状態がある。
- 量子状態の一部を観測するとき、その結果の確率はそれ以外の部分が観測されているかに依存しない。
 - 複数量子ビットの重要な形

ベル状態

$$\begin{split} |\phi^{+}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \\ |\phi^{-}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \\ |\psi^{+}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle \\ |\psi^{-}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle \end{split}$$

GHZ状態

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|000\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|111\rangle$$

W状態

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|001\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|010\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|100\rangle$$

ユニタリー演算

制御ユニタリー演算

(1つ目の状態が1の時のみ、もう一つの量子ビットにユニタリー演算を作用)

$$CU = |0\rangle\langle 0| \otimes 1_Y + |1\rangle\langle 1| \otimes U$$

UがパウリX演算子の場合

(量子ビットの状態が反転)


$$CX = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbf{1}_{Y} + |1\rangle\langle 1| \otimes \sigma_{x}
= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$


はじめに



回路とは

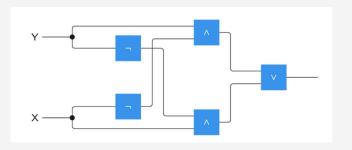- ✓ コンピューター・サイエンスでは、回路は計算のモデル
 - ✓ 情報はゲートで繋がれたワイヤーにより運ばれる。
 - ✓ ゲートは、ワイヤーによって運ばれる情報を変換する操作を表す。
 - ✓ 量子回路は、この一般的な概念に基づく計算モデルの一例にすぎない。
- ✓ 回路を計算モデルとして考える場合、通常は非巡回回路
 - ✓ 量子回路はこのパターンに従う。



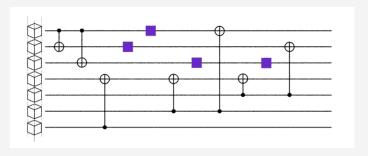




1.1 ブール回路



ブール回路の例

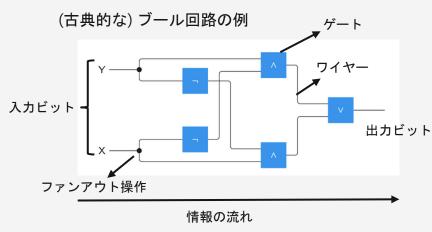

	回路の構成要素	説明
	ワイヤー	バイナリー値を運搬する
,	ゲート	ブール論理演算を表す
	ファンアウト操作	ワイヤー上で保持されている値のコピーを作成

ゲートの紹介


NO	「ゲート	AND) ゲート	OR	ゲート
a	$\neg a$	ab	$a \wedge b$	ab	$a \lor b$
0	1	00	0	00	0
1	0	01	0	01	1
		10	0	10	1
		11	1	11	1


Qt

Quantum Tokyo

排他的OR(XOR)回路

前ページの回路はXOR回路を表す。

 

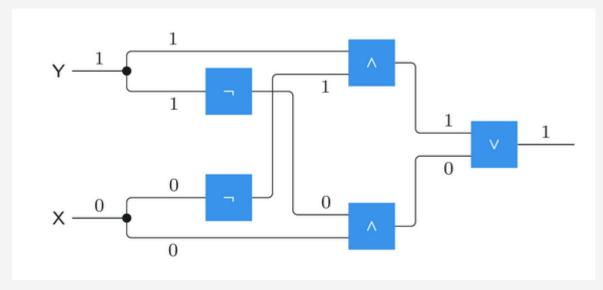

XY	$X \oplus Y$
00	0
01	1
10	1
11	0


1.2 その他の回路



演算回路

ワイヤーは整数値を運ぶことができ、ゲートは加算や乗算などの演算操作を表すことができる。

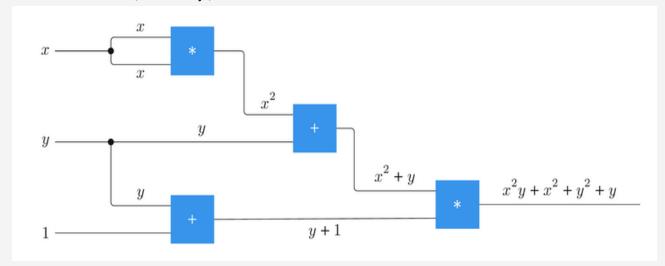2つの変数入力値(xおよびy)と、値1に設定された3番目の入力値を受け取る演算回路





1.3 量子回路



量子回路の簡単な例



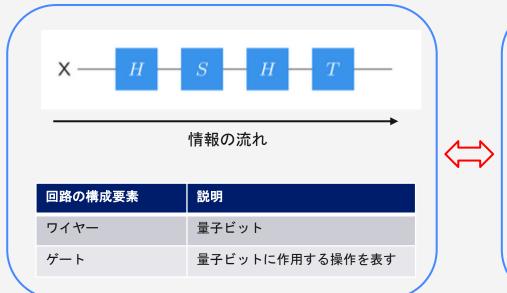

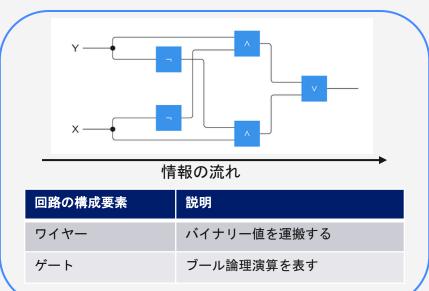

- ✓ 情報の流れは左から右で、実行される操作は順に、H操作、S操作、別のH操作、T操作となる。
- ✓ 回路全体を考えると、これらの操作の合成である THSHが量子ビット に適用されることになる。

Qiskit⊐ード




独自の名前を指定したい場合は、2つめのコードのように QuantumRegister クラスを使用できる。

		Ð		
1	from qiskit import QuantumCircuit			
2	<pre>circuit = QuantumCircuit(1)</pre>			
3	circuit.h(0)			
4	circuit.s(0)			
5	circuit.h(0)			
6	circuit.t(0)			
7	circuit.draw()			
		Start kernel	and i	run
		₽ P		
1	from qiskit import QuantumCircuit, QuantumRegister	Ð		
1 2	<pre>from qiskit import QuantumCircuit, QuantumRegister X = QuantumRegister(1, "x")</pre>	Ð		
	_	Ð		
2	<pre>X = QuantumRegister(1, "x")</pre>	Ð		
2	<pre>X = QuantumRegister(1, "x") circuit = QuantumCircuit(X)</pre>	Đ		
2 3 4	<pre>X = QuantumRegister(1, "x") circuit = QuantumCircuit(X) circuit.h(X)</pre>	Đ		
2 3 4 5	<pre>X = QuantumRegister(1, "x") circuit = QuantumCircuit(X) circuit.h(X) circuit.s(X)</pre>	Đ		
2 3 4 5 6	<pre>X = QuantumRegister(1, "x") circuit = QuantumCircuit(X) circuit.h(X) circuit.s(X) circuit.h(X)</pre>	Đ		

Qt


2つの量子ビットの例

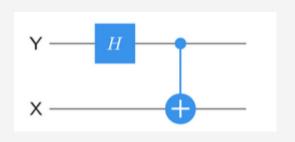

回路	説明
<u> </u>	アダマール操作
	2 量子ビット・ゲート 制御NOT 操作であり、黒丸は制御量子ビットを表し、記号⊕ に似た円はターゲット量子ビットを示す。


量子回路での量子ビットの順序付け(リトル・エンディアン・インデックス付け)

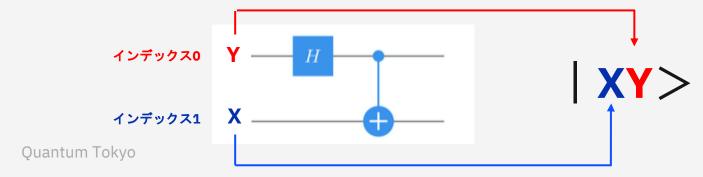この教科書(および Qiskit)全体では、リトル・エンディアン・インデックス付けを採用している。
✓ 古典コンピュータにおけるビット列表現と似ており、測定が行われた後のビット列から整数への変換が容易



Qt

2 つの量子ビットの例 アダマール操作

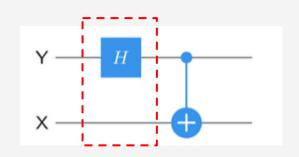


Yビットにはアダマール操作 Xビットには恒等操作 が作用していると考える。

恒等行列はテンソル積の左側にあり、 Hは右側にあることに注意


恒等行列はテンソル積の左側にあり、
$$H$$
は右側にあることに注意
$$1\otimes H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$


テンソル積の計算については、以前の勉強会「複数システムの古典の組み合わせ」

2つの量子ビットの例 制御NOT操作

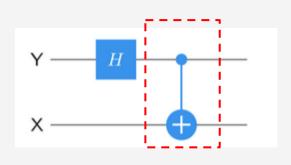

Yが制御ビット Xがターゲット

 

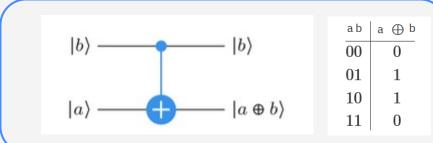


量子ビットを(X,Y)のように並べると、制御 NOT ゲートの行列表現は次のようになる。

$$\begin{split} I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1| \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{split}$$



2つの量子ビットの例 回路全体のユニタリー操作

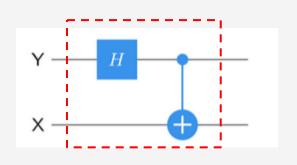

Uと呼ぶ回路全体のユニタリー操作は、H、CX操作の合成

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ベル状態の表記法を思い出すと、


$$|\phi^{+}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$
 $|\phi^{-}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$
 $|\psi^{+}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$
 $|\psi^{-}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$

$$egin{aligned} U|00
angle &= |\phi^+
angle \ U|01
angle &= |\phi^-
angle \ U|10
angle &= |\psi^+
angle \ U|11
angle &= -|\psi^-
angle \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} U|00\rangle = |\phi^{+}\rangle \\ U|01\rangle = |\phi^{-}\rangle \\ U|10\rangle = |\psi^{+}\rangle \\ U|11\rangle = -|\psi^{-}\rangle \end{array} \qquad U|00\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1\\0\\0\\0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle = |\phi^{+}\rangle$$

より一般的にいうと、標準基底をベル基底に変換する方法を提供している。

2つの量子ビットの例 測定ゲートの追加

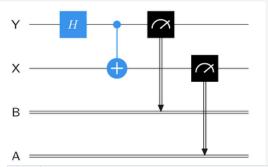

- ✓ AとBの2つの*古典的な*ビットと、2つの測定ゲートを追加
- ✓ 測定ゲートは、標準基底測定を表す。
- ✓ 量子ビットは測定済みの状態に変更され、測定結果は矢印が指 す古典ビットに*上書きされる。*


```
\Box
                                                                                        from qiskit import QuantumCircuit, QuantumRegister, ClassicalRegister
    X = QuantumRegister(1, "x")
    Y = QuantumRegister(1, "y")
    A = ClassicalRegister(1, "a")
   B = ClassicalRegister(1, "b")
    circuit = OuantumCircuit(Y, X, B, A)
    circuit.h(Y)
    circuit.cx(Y, X)
 9
10
    circuit.measure(Y, B)
    circuit.measure(X, A)
11
    circuit.draw()
12
```

2つの量子ビットの例 実行結果

```
from qiskit import transpile
from qiskit.visualization import plot_histogram
from qiskit_aer import AerSimulator

simulator = AerSimulator()
circuit_simulator = simulator.run(transpile(circuit,simulator), shots=1000)
statistics = circuit_simulator.result().get_counts()
plot_histogram(statistics)

Start kernel and run
```

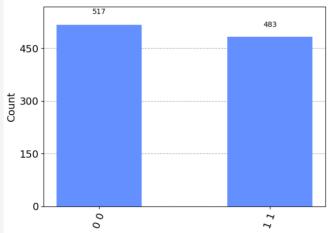



ゲートの紹介

今後の勉強会のための予習

【参考資料】

https://qiskit.org/documentation/locale/ja_JP/tutorials/circuits/3_summary_of_quantum_operations.html#id1

ゲート	ゲート図
単一量子ビット・ゲート	
	──── (Notゲート)
スワップゲート	
制御ゲート	左から 制御NOT ゲート、 制御・制御NOT(または Toffoli)ゲート 制御スワップ(Fredkin) ゲート
複数量子ビットに対する 任意のユニタリー操作	

まとめ

- ✓ コンピューター・サイエンスでは、回路は計算のモデルであり、量子回路はこの一例である。
- ✓ この教科書(および Qiskit) 全体では、リトル・エンディアン・インデックス付けを採用している。
- ✓ ベル状態の回路を例に、量子回路に触れてみた

